

العلامة

التمرين الأول: (6ن)




- صنف مكونات مصباح التوهج في الجدول الى ناقل أو عازل للكهرباء:


-العقب / الحبابة (زجاج شفاف) / سلك التنغستان / القتيير المركزي / الاسمنت / الزجاج الاسود

عازل للكهرباء	ناقل للكهرباء


التمرين الثاني: (6ن)

-أكمل الجدول التالي:

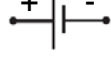
العنصر الكهربائي	الرمز النضامي	الصمام الضوئي	المزدوجة القاطعة	محرك كهربائي
				

 

ربط ثلاث مصابيح على التسلسل

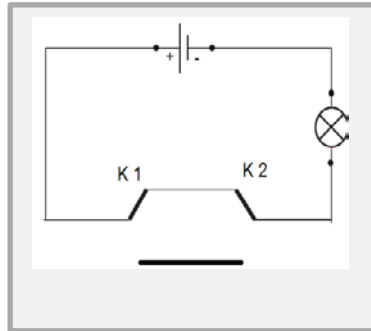

.....

 

الربط المختلط لثلاث مصابيح

التمرين الثالث: (8ن)

- نظمت المتوسطة التي تدرس فيها مسابقة المخترع الصغير فقدم **الفوج الاول(1)** مشروع المنزل الصغير الذي يحتوي على ثلاث مصابيح وقدم **الفوج الثاني(2)** مشروع السيارة السريعة التي تحتوي على محرك كهربائي وبعد تجربة كلا المشروعين من طرف لجنة التحكيم كانت النتائج كالتالي:

الفوج الاول(1): المصابيح L₁, L₂, L₃ تتوهج بضعف معا أن البطارية جديدة .

الفوج الثاني(2): السيارة تتحرك الى الخلف .

المطلوب :

- 1- كيف ربطت مصابيح المنزل الصغير؟ اقترح تركيب يسمح بتوهج افضل للمصابيح ومثله بالمخطط النضامي ؟
- 2- ماذا يفعل الفوج الثاني(2) لكي تتحرك السيارة الى الامام ؟ مثل ذلك بالمخطط النضامي ؟