

المدة: ساعة

المستوى: 1 متوسط

دورة نوفمبر: 2019

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6 نقاط)


* أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ.

1/ تكون الدارة الكهربائية مفتوحة إذا مر التيار الكهربائي في العناصر المشكلة لها.

2/ للعمود الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما موجب والآخر سالب.

3/ للمصباح مرطبان هما سلك التنغستين والعقب.

4/ في دارة التفرع إذا نزعنا أحد المصابيح يزداد الآخر توهجا.

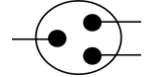5/ رمز القاطعة ذهاب وإياب هو 

6/ يخرج التيار الكهربائي من القطب السالب للعمود الكهربائي إلى القطب الموجب.

التمرين الثاني: (6 نقاط).


1/ ماذا يمثل الشكل المقابل.

- ما نوع الربط.

2/ سم العناصر 1.....2.....3.....4....

3/ ما نوع الربط بين (L_1 و L_2) وبين (L_2 و L_3)

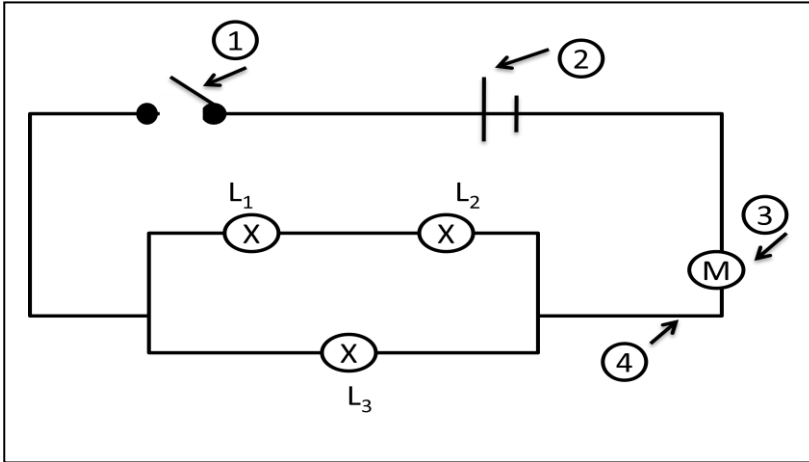4/ إحترق المصباح (L_1) ماذا يحدث لـ (L_2) و (L_3)



الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

في ورشة العلوم الفيزيائية قام كهربائي المتوسطة بتركيب دارة كهربائية كما تبينه الوثيقة، فتساءل زميلك عن هذه الدارة وكيفية تشغيلها.


المطلوب:

إنطلاقا مما درست ساعد زميلك في الإجابة عما يلي:

1/ ما نوع الدارة الكهربائية؟

2/ كيف نسمي العنصر 1 ما دوره.

3/ أكمل جدول الحقيقة

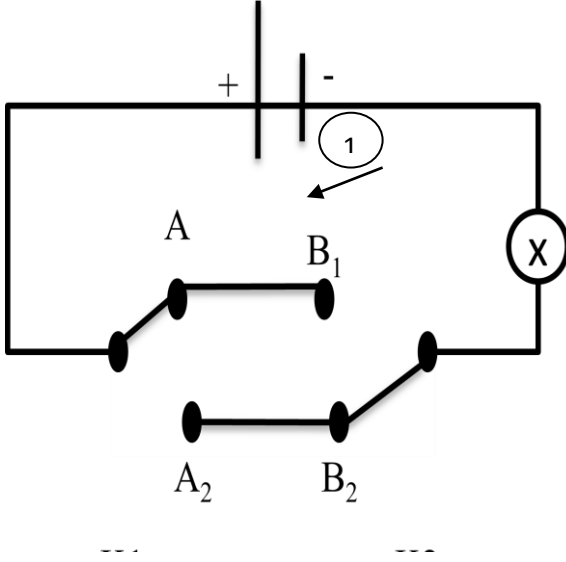

المصباح	K2	K1
.....	B ₁	A ₁
.....	B ₂	A ₁
.....	B ₁	A ₂
.....	B ₂	A ₂


4/ ما لهدف من استعمال هذه الدارة ؟ وأين نجدها؟

الإجابة النموذجية

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

* أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ.

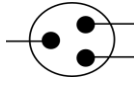- 1/ تكون الدارة الكهربائية مفتوحة إذا مر التيار الكهربائي في العناصر المشكلة لها. (خطأ)
- تكون الدارة الكهربائية مفتوحة إذا مر التيار الكهربائي في العناصر المشكلة لها.....1ن
- 2/ للعمود الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما موجب والآخر سالب. (صحيح)1ن
- 3/ للمصباح مربطان هما سلك التنغستين والعقب. (خطأ)
- للمصباح مربطان هما الفتير المركزي والعقب.....1ن
- 4/ في دارة التفرع إذا نزعنا أحد المصابيح يزداد الآخر توهجا. (خطأ)
- في دارة التفرع إذا نزعنا أحد المصابيح يبقى توهج الآخر عاديا.....1ن
- 5/ رمز القاطعة ذهاب وإياب هو  (صحيح).....1ن
- 6/ يخرج التيار الكهربائي من القطب - الكهربائي إلى القطب الموجب. (خطأ)
- يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب للعمود الكهربائي إلى القطب السالب.....1ن

التمرين الثاني: (6 نقاط).

- 1/ يمثل الشكل المقابل دارة كهربائية.....1ن
- نوع الربط هو ربط مختلط1ن
- 2/ 1 قاطعة.....0.5ن
- 2 مولد.....0.5ن
- 3 محرك.....0.5ن
- 4 أسلاك.....0.5ن
- 3/ نوع الربط بين (L_1 و L_2) هو ربط على التسلسل0.5ن
- وبين (L_2 و L_3) هو ربط على التفرع0.5ن
- 4/ L_2 ينطفئ.....0.5ن
- L_3 يبقى متوهجا.....0.5ن

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

المعايير	المؤشرات	العلامة
----------	----------	---------

1ن	ترجمة الوضعية بطريقة سليمة اكمل الجدول بطريقة صحيحة	الوجاهة															
1ن	س1. الدارة الكهربائية هي دارة ذهاب و اياب	الاستخدام السليم لادوات المادة															
1ن	س2. العنصر 1 هو مولد																
1ن	وهو مصدر الطاقة الكهربائية																
1ن	س3.																
2ن	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المصباح</th> <th>القاطعة 2</th> <th>القاطعة 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>B₁</td> <td>A₁</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>B₂</td> <td>A₁</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>B₁</td> <td>A₂</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>B₂</td> <td>A₂</td> </tr> </tbody> </table>	المصباح	القاطعة 2	القاطعة 1	1	B ₁	A ₁	0	B ₂	A ₁	0	B ₁	A ₂	1	B ₂	A ₂	
	المصباح	القاطعة 2	القاطعة 1														
	1	B ₁	A ₁														
	0	B ₂	A ₁														
0	B ₁	A ₂															
1	B ₂	A ₂															
1ن	س4. الهدف من استعمال الدارة ذهاب و اياب هو التحكم في توهج																
1ن	المصباح من مكانين مختلفين																
1ن	نجدها في الاروقة و السلاالم																
0.5ن	اجابة دقيقة وبلغة علمية سليمة الاستعمال السليم للرموز النظامية	الانسجام															
0.5ن	تنظيم الاجابة نظافة الورقة	الاتقان															